
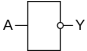
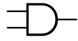
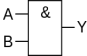

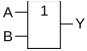

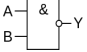

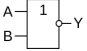

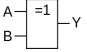

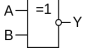


1.1. Элементная база вычислительной системы. Триггеры.

1. Базовые элементы

1.1. Логический вентиль

Логический вентиль (функциональный элемент) - базовый элемент цифровой схемы, преобразующий (в соответствии с какой-то Булевой функцией) множество входных логических (бинарных) сигналов в единственный выходной логический сигнал.
В устройствах реализуются с помощью транзисторов.

NOT	$\neg x$		
AND	$x \wedge y$		
OR	$x \vee y$		
NAND	$\neg(x \wedge y)$		
NOR	$\neg(x \vee y)$		
XOR	$x \oplus y$		
XNOR	$\neg(x \oplus y)$		


1.2. Транзистор

Транзистор - основной электронный компонент функциональных элементов, позволяет с помощью небольшого напряжения регулировать большой ток в цепи, что используется для генерации и преобразования электронных сигналов.

Транзисторы имеют три вывода:


- › коллектор (C) - на него подаётся высокое напряжение, которым хочется управлять
- › база (B) - через нее подается небольшой ток, чтобы разблокировать большой; база заземляется, чтобы заблокировать его
- › эмиттер (E) - через него проходит ток с коллектора и базы, когда транзистор "открыт"

 Транзисторы бывают **биполярными** и **полевыми**.



Биполярные, в свою очередь, делятся на **NPN** и **PNP**. NPN пропускает ток от коллектора к эмиттеру при подаче положительного напряжения, PNP - наоборот, при его отсутствии.

+переключаются быстрее

 

Полевые делятся на **N-Channel** и **P-Channel** по тому же самому принципу (сверху, к примеру, N-Channel).


+потребляют меньше энергии

+скорости все равно достаточно (порядка наносекунд)

+в основном сейчас используются полевые

1.3. Логические элементы на транзисторах. Представление сигнала


Инвертор (NOT)

 

При входном сигнале $A = 0$, открывается верхний транзистор, а нижний остается закрытым. Таким образом, напряжение на выходе соответствует единичному сигналу.

Аналогично, при $A = 1$, открыт нижний, но не верхний, и напряжение на выходе соответствует нулевому сигналу


NAND

 

Для того, чтобы напряжение соответствовало нулевому сигналу, необходимо, чтобы оба транзистора A и B были открыты, то есть $A = 1$ и $B = 1$.

При этом если хоть один из A и B = 0, хотя бы один из верхних открыт и напряжение соответствует единице

NOR

 


Работает полностью аналогично предыдущей схеме: если хоть один равен единице, то значение равно нулю, иначе - значение равно единице

Все простейшие булевы операции выражаются с помощью **N-** и **P-транзисторов** (которые открыты при значении базы 1\0 соответственно)

2. Сложные элементы

2.1. Мультиплексор и демультиплексор

MUX (мультиплексор)

 

логический элемент с $2^N + N$ входами и 1 выходом


первые N входов образуют двоичное представление числа T , а затем на выход подается номер T из последних 2^N входов

проверить, что текущий элемент имеет номер T - проверить, что соответствующие биты совпадают со входными

каждый блок **AND** вернет e_i при $i = T$, иначе 0

последний блок **OR** вернет 1 если и только если $e_T = 1$

DEMUX (демультиплексор)

 

логический элемент с $N + 1$ входом и 2^N выходами

первые N входов образуют двоичное представление числа T , затем на все выходы, кроме T , подаются нули, а на него - то же, что было на последнем входе

аналогично, здесь каждый блок **AND** вернет x , если все поданные биты числа T совпали со всеми битами числа i , иначе 0

тогда $y_T = x$, а все остальные выходы вернут 0

DECODER (дешифратор)

-

демультиплексор часто объединяют с дешифратором в одно, однако простейший дешифратор, в отличие от **DEMUX**, не имеет входа x

работает аналогично **DEMUX**, но возвращает $y_T = 1$, а остальные 0

2.2. Триггеры

Триггер - класс электронных устройств, обладающих способностью длительно находиться в одном из нескольких устойчивых состояний и чередовать их под воздействием внешних сигналов. Состояние триггера распознается по значению выходного сигнала.

Триггеры подразделяются на **синхронные** и **асинхронные**.


- Асинхронные меняют свое значение в реальном времени (при изменении входного сигнала).
- Синхронные - только после подачи специального синхронизирующего сигнала.

Синхронизация применяется для регулировки времени изменения состояния триггера, когда имеют место более одного контролирующего входа, между изменениями которых может быть задержка.

RS (reset-set) flip-flop

- 0 \approx no change
- R \approx reset ($Q=0$)
- S \approx set ($Q=1$)
- RS forbidden

 При отсутствии сигналов не меняет значение, сигналы сбрасывают его в 0 или устанавливают в 1 соответственно



верхний и нижний выход всегда противоположны


- если не подана ни одна команда, верхний **NOR** вернет Q, нижний - его инверсию
 - при подаче сигнала *reset*, верхний **NOR** возвращает 0
 - при подаче сигнала *set*, нижний **NOR** возвращает 0
- если синхронизация E не подана, то на оба **NOR** поступают нули
при поступлении сигнала синхронизации, на них поступают текущие значения R и S

Состояние **R=1 & S=1** является запрещенным, так как при таком входе Q, и !Q оба станут нулями. Это нарушает логику работы триггера. Поэтому для **RS-триггера гарантируется**, что **RS** никогда не будут поданы одновременно

D (data/delay) flip-flop

- 0 \approx no change
- E \approx set ($Q=D$)

 При отсутствии сигналов не меняет значение, иначе сбрасывается в 0 или устанавливается в 1




не имеет смысла без синхронизации
представляет собой надстройку на **RS**, которая при синхронизации

- при D = 0 передает *reset*
- при D = 1 передает *set*

T (toggle) flip-flop

- 0 \approx no change
- E \approx toggle ($Q \oplus T$)

 При отсутствии сигналов не меняет значение, сигналы сбрасывают его в 0 или устанавливают в 1 соответственно



редко используется без синхронизации
при подаче синхронизации переключает выходной сигнал в соответствии со входным

- при T = 0 не меняет значение
- при T = 1 переключает значение

JK (jump-kill) flip-flop

- 0 \approx no change
- J \approx jump ($Q=1$)


synchronous only

верхний и нижний выход всегда противоположны

- если не подана ни одна команда, оба левых **NAND**

- $K \approx \text{kill } (Q=0)$
- $JK \approx \text{invert } (Q^{\wedge}=1)$

 При отсутствии сигналов не меняет значение, сигналы по одному сбрасывают его в 0 или устанавливают в 1 соответственно, а вместе - инвертируют



- дадут 0 и оба правых сохраняют свои значения
- при подаче сигнала *jump*, верхний **NAND** возвращает Q, и если тогда правый верхний даст отрицание 0, то есть 1
- при подаче сигнала *kill*, нижний **NAND** возвращает отрицание Q, и тогда правый нижний даст 1, и $Q = 0$
- при подаче *invert*
 - если $Q = 0$, то в нижний левый **NAND** будут поданы E, K, Q, то есть 1, 1, 0, а в верхний - E, J, !Q, то есть 1, 1, 1. Это ровно то же самое, как и если бы мы просто подали *jump*
 - если $Q = 1$, то в нижний левый **NAND** будут поданы 1, 1, 1, а в верхний - 1, 1, 0. Это то же самое, что и подать *kill*

2.3. Регистры и счетчики

Регистр - устройство, используемое для хранения n -разрядных двоичных данных и выполнения преобразований над ними.

Представляет собой упорядоченный набор **D-триггеров**, число которых соответствует числу разрядов в слове.




Слева схема простого **8-разрядного регистра**.

Однако одного сигнала синхронизации не хватит, чтобы все 8 разрядов получили напряжение, считаемое за логическую 1.

В таком случае подается **инвертированная синхронизация**: на общий синхронизационный выход подается отрицание \bar{C} , и перед каждым C-входом стоит **NOT**. За счет этого, при $C = 1$, на проводе логический 0, и каждый инвертор превращает этот 0 в полноценный единичный сигнал.

 Счетчик - устройство, предназначенное для счета количества тактов, используется, например, для деления частоты и в схемах таймеров, а также для выбора инструкций из ПЗУ в микропроцессорах.



Простой двоичный счетчик реализуется на основе **T-триггеров**.

Сам по себе **T-триггер** становится **счетчиком до двух**, если реализовать его как **D-триггер** с обратной связью. При подаче синхронизации значение Q будет меняться, так как на вход подано противоположное текущему значение.


Многоразрядный счетчик получается при подключении нескольких счетчиков подряд. Тогда $Q_0Q_1Q_2Q_3$ - двоичное представление подсчитанного числа.

 2.4. Сумматор

Сумматор - устройство, осуществляющее суммирование двоичных чисел.




Неполный сумматор - логическая схема, имеющая два входа и два выхода (двухразрядный сумматор, бинарный сумматор). Позволяет вычислять сумму $A + B$, где A и B - это одноразрядные двоичные числа. При этом результатом будут два бита S и C , где S - это бит суммы по модулю 2, а C - бит переноса.




Полный сумматор - логическая схема, имеющая три входа A , B и C_{in} и два выхода S и C_{out} , где S - бит суммы по модулю 2, а C_{out} - бит переноса.

Основное отличие в том, что любой выход возможен, тогда как $S = 1$ и $C = 1$ в неполном не бывает.

 Полный сумматор используется для построения **каскадного сумматора** и **двоичного каскадного сумматора**, которые вычисляют сумму многозначных чисел (их отличие во времени работы - $O(n)$ против $O(\log(n))$), где n - количество разрядов в складываемых числах.



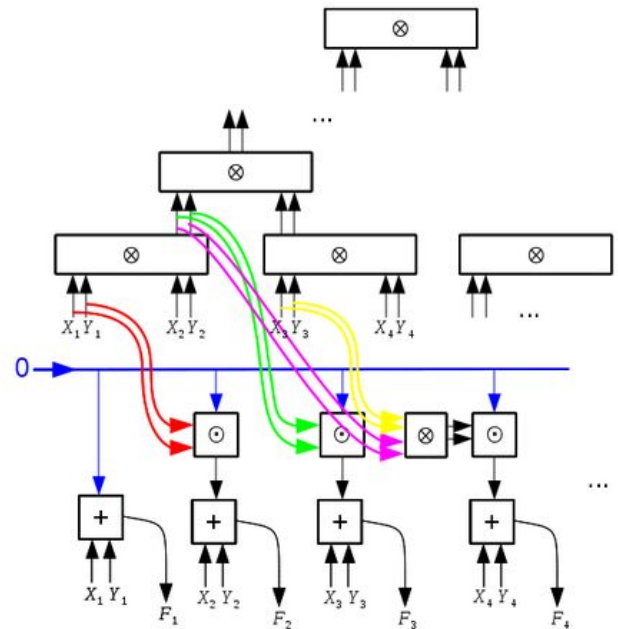Сверху - краткая схема **каскадного сумматора** на основе **полных сумматоров**, в которых в качестве входов на i -й сумматор подаются i -е биты чисел и перенос из предыдущего бита, после чего выход, соответствующий их сумме по модулю 2, идет куда нужно, а перенос - к следующему сумматору.



Справа - схема **двоичного каскадного сумматора**. В ее основе лежит идея о том, что текущий перенос зависит от всех предыдущих и от текущих битов складываемых чисел. Поэтому, чтобы посчитать все биты переноса, мы строим на них дерево отрезков и считаем биты переносов на префиксах параллельно за $O(\log(n))$. После чего все биты результата сложения могут быть также посчитаны параллельно.

3. FAQ

-Построить полный сумматор\AND на полевых транзисторах

\todo

-Построить мультиплексор\демультиплексор

-Построить RS-триггер

-Почему JK-триггер не может быть асинхронным?

Ответ 1: потому что асинхронный JK-триггер не позволяет совершить переход из состояния (0, 0) в (1, 1), так как какой-то из входов обязательно поменяется. Тогда вместо необходимого инвертирования значения, оно сначала будет заменено 0 или 1, в зависимости от того, какой вход раньше, а затем инвертировано, что некорректно.

К примеру, последовательности изменений

Q = 1 (0, 0) - (0, 1) Q = 0 (0, 1) - (1, 1) Q = 1	и Q = 1 (0, 0) - (1, 1) Q = 0
--	--

приводят к различным результатам.

Ответ 2: потому что при отсутствии синхронизации при подаче сигнала *invert*, значение на выходе будет постоянно меняться. Кажется, на полевых транзисторах в этом случае происходит утечка тока.

-Построить счетчик на 3 выхода

-Построить “умножитель”, получающий на вход два трехбитовых числа и возвращающий 5 бит их произведения

\todo